

**Đề cương ôn tập môn công nghệ 9 học kỳ II  
Năm học 2022 – 2023**

Lắp ráp các mạch điện sau :

1. Mạch điện một cầu chì ,một ổ cắm , một công tắc điều khiển một đèn.
2. Mạch điện một cầu chì ,một công tắc điều khiển hai đèn nối tiếp.
3. Mạch điện một cầu chì ,một công tắc điều khiển hai đèn song song.
4. Mạch điện hai cầu chì ,một ổ cắm , một công tắc điều khiển một đèn.
5. Mạch điện hai cầu chì , một ổ cắm ,một công tắc điều khiển hai đèn nối tiếp.
6. Mạch điện hai cầu chì , một ổ cắm ,một công tắc điều khiển hai đèn song song.
7. Mạch điện một cầu chì , hai công tắc điều khiển hai đèn độc lập.
8. Mạch điện hai cầu chì , hai công tắc điều khiển hai đèn độc lập.
9. Mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn. ( Mạch điện đèn cầu thang)
10. Mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn . ( Mạch điện đèn nhà kho hai bóng đèn)

**DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU**